

Oscillateurs quasi-sinusoïdaux, AO en régime linéaire et saturé - corrigé

Correction Exercice 1

•

$$i(t) + [(1 - G)R_2C_1 + R_1C_1 + R_2C_2] \frac{di(t)}{dt} + R_1C_1R_2C_2 \frac{d^2i(t)}{dt^2} = 0 \quad (1)$$

- $G = \frac{R_1C_1 + R_2C_2 + R_2C_1}{R_2C_1}$ et $f_0 = \frac{1}{2\pi(R_1C_1R_2C_2)}$
- On remplace $R_2 \leftarrow \frac{R_2R_e}{R_2 + R_e}$ et $R_1 \leftarrow R_1 + R_s$

Correction exercice 2

- La boucle de rétroaction est sur la borne +, l'AO est en régime saturé et donc $u_s = \pm V_s$.
- Condition de basculement de $+/-V_s \rightarrow -/+V_s$: $u_- \rightarrow -/+ \frac{R_1}{R_2 + R_1}$. On peut commencer par $u_-(t=0) = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_s$ et $u_+(t=0) = -V_s$. Alors :

$$u_-(t) = V_s \left(1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \exp^{-tRC} - V_s \quad (2)$$

Puis, à $t = t_1 = RC \ln \left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right)$:

$$u_-(t) = -V_s \left(1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \exp^{-(t-t_1)RC} + V_s \quad (3)$$

Et ainsi de suite. La période est donc $T = 2RC \ln \left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right)$. $u_+(t)$ évolue en créneau de même période.

Correction exercice 3

•

$$H = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2} = \frac{1/3}{1 + \frac{j}{3} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \quad (4)$$

donc $Q = 1/3$ et $\omega_0 = 1/RC$.

- Équation différentielle : $\omega_0 \frac{du_s}{dt} = u_s + 3\omega_0 \frac{du_s}{dt} + \omega_0^2 \frac{d^2u_s}{dt^2}$. Comme $u_s = (1 + R_2/R_1)u_e$, on a :

$$0 = u_s + \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right) \omega_0 \frac{du_s}{dt} + \omega_0^2 \frac{d^2u_s}{dt^2} \quad (5)$$

Oscillations si $R_2 = 2R_1$.

- Quasi-sinusoïdal car pour démarrer on a besoin de la condition $R_2 > 2R_1$ et alors solutions exponentielles divergentes, jusqu'à saturation. Le démarrage se fait à partir du bruit de fond qui est amplifié.

Correction exercice 4

- C'est un passe-bande d'ordre 2. Soit u_1 le potentiel entre la résistance R , la capacité C et l'inductance L_1 . Alors :

$$\frac{u_1}{u_e} = \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{jL\omega} + jC\omega \right)} \quad (6)$$

De même :

$$\frac{u_s}{u_1} = \frac{jL_2\omega}{jL_1\omega + jL_2\omega} \quad (7)$$

Alors :

$$\frac{u_s}{u_e} = \frac{A_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega} \right)} \quad (8)$$

avec $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C}}$, $A_0 = \frac{L_2}{L_1+L_2}$ et $Q = RC\omega_c = R\sqrt{\frac{C}{L_1+L_2}}$

- La fonction de transfert totale faite du filtre et de l'amplificateur d'écrit :

$$\frac{u'_s}{u_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{A_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{A_0}{1 + jR \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)} \quad (9)$$

Le circuit est quasi-sinusoïdal s'il existe une pulsation ω_0 tq $|F(j\omega_0)| = 1$ et $\arg[F(j\omega_0)] = 0$.

On peut passer aussi par l'équation différentielle. On trouve $\omega_0 = \omega_c$ et la condition :

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{L_2}{L_1 + L_2} = 1 \quad (10)$$

Remplissage d'un réservoir d'hélium

Première version

- Pas de boucle de rétroaction : l'AO fonctionne forcément en régime saturé car la condition $u_+ = u_-$ n'est jamais remplie. L'AO marche donc en comparateur et comme il est parfait $I_+ = I_- = 0$. Les résistances R_1 et R_2 sont inutiles.
- Le potentiomètre fonctionne comme 2 résistances $(1-x)R_P$ et xR_P . Le potentiel (au niveau de la flèche) est pris entre ces 2 résistances. On a donc $u_+ = \frac{xR_P + R_3}{R_P + R_3}U$, avec $U = 5V$. La vanne s'ouvre lorsque $u_+ > u_-$ cad pour :

$$u_+ > u_- \Rightarrow \frac{xR_P + R_3}{R_P + R_3}U > \alpha h_{min} \quad (11)$$

De même, la vanne se ferme lorsque :

$$u_+ < u_- \Rightarrow \frac{xR_P + R_3}{R_P + R_3}U < \alpha h_{max} \quad (12)$$

On trouve que $h_{min} = h_{max} \in [0, 2; 1]$ pour x variant de 0 à 1. On a donc bien un système qui verse de l'hélium lorsque la hauteur descend en dessous de h_{min} et s'arrête lorsque la hauteur atteint h_{max} . Le défaut est que $h_{min} = h_{max}$: la vanne s'ouvre et se referme en permanence.

Seconde version

- L'AO fonctionne toujours en régime saturé car la boucle de rétroaction est sur la borne +. u_P est inchangé car les résistances R_1 sont très grandes devant les autres. On a donc $u_+ = \frac{1}{2}u_s + \frac{1}{2}u_p$. Si la vanne est initialement fermée, celle-ci s'ouvre lorsque le niveau atteint un niveau h_{min} qui correspond à :

$$u_+ = \frac{1}{2}V_{sat+} + \frac{1}{2}u_p = \alpha h_{min} \quad (13)$$


De même, si la vanne est initialement ouverte, celle-ci se ferme lorsque le niveau atteint un niveau h_{max} qui correspond à :

$$u_+ = \frac{1}{2}V_{sat-} + \frac{1}{2}u_p = \alpha h_{min} \quad (14)$$

On a alors : $h_{min} = 0,1\text{m}$ et $h_{max} = 1,1\text{m}$ si $x = 0$ et $h_{min} = 0,5\text{m}$ et $h_{max} = 1,5\text{m}$ si $x = 1$. Le système ne s'ouvre et ferme plus en permanence.


Électrolyse du sulfate de Cobalt

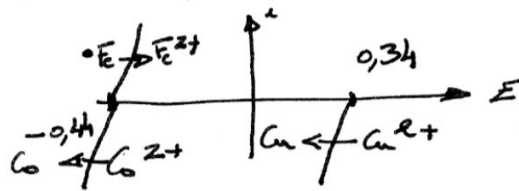- Équation bilan de cémentation : $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$. Pour Co/Co^{2+} , $E_C \sim -0,29 - 0,15 = -0,44\text{V}$ donc la réaction $\text{Fe} + \text{Co}^{2+} \longrightarrow \text{Co} + \text{Fe}^{2+}$ est thermodynamiquement possible mais cinétiquement bloquée. Seul Cu^{2+} réagit avec Fe, le Cobalt reste en solution.




- Les espèces présentes sont : H_2O , Co^{2+} et SO_4^{2-} .

A l'anode on peut avoir :

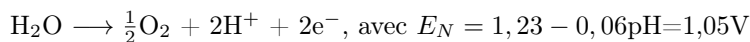

A la cathode, on peut avoir :

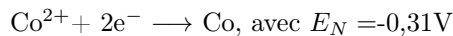



Sans surtension, on réalise l'électrolyse de l'eau avec $\Delta E_{min} = 1,23\text{V}$.

- $E_{A1} = 1,05 + 0,7 = 1,75\text{V}$, $E_{C1} = -0,18 + 0,4 = -0,58\text{V}$ et $E_{C2} = -0,41\text{V}$

Avec les surtensions, les potentiels à la cathode sont inversés. On réalise l'électrolyse du cobalt.

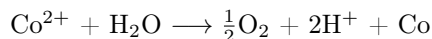- L'électrolyse est sous contrôle cinétique :



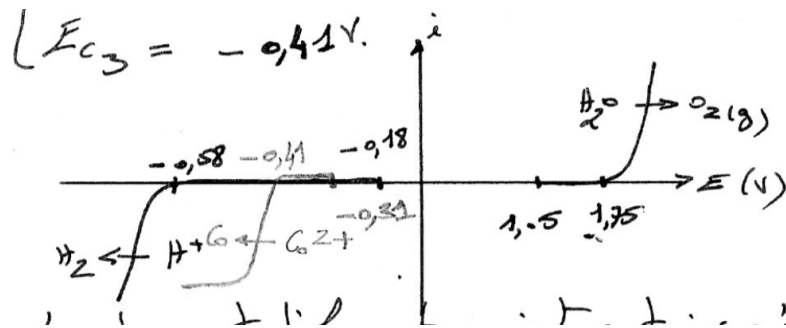

- Il faut calculer $E_{N,Co/Co^{2+}}$: Il y a
 $n(SO_4^{2-}, 7H_2O) = m(SO_4^{2-}, 7H_2O)M(SO_4^{2-}, 7H_2O) = 0,18 \text{ mol}$.
 Comme c'est la quantité pour 1L, $[Co^{2+}] = 0,18 \text{ mol.L}^{-1}$. Alors $E_{N,Co/Co^{2+}} = -0,29 + 0,03 \log[Co^{2+}] = -0,31V$. A courant nul, $\Delta E_{min} = 1,75 - 0,41 = 2,16V$, avec la chute ohmique $\Delta E_{min} = 3,26 V$.
- La charge échangée en un jour est : $C = I\Delta t = 8,64 \cdot 10^8 C$, cad une quantité de $C/F = 8953$ moles d'électrons échangés. Comme pour deux électrons consommés, il n'y a qu'un Co qui est créé : $n_{Co} = 4477 \text{ moles}$, cad 264kg de Co.
- $\eta = 0,97$. Il y a toujours une petite quantité d' H_2 qui est formée, au détriment du Co, à cause de la faible différence entre les potentiels.
- On consomme $E = UI\Delta t = 3,02 GJ$. Il faut donc 11,8MJ pour créer 1kg de Co.