

Chapter 1

Fonctions de transfert, AO en régime linéaire

Question de cours


Énoncez les formes canoniques des filtres passe-bas, passe-haut et passe bande d'ordre 2. Pour ce dernier, tracez le diagramme de Bode en fonction des différentes paramètres.

Exercice 1

On souhaite alimenter un dispositif électrique (en rouge) modélisé par une résistance de charge R_c avec une tension nominale V_{nom} . On dispose pour cela d'une source de tension (en bleue) mais dont la tension de sortie maximale V_{max} est $V_{max} = V_{nom}/2$, insuffisante pour l'usage voulu.

On introduit un montage intermédiaire pour compenser l'insuffisance de la source.

- Calculer U_s en fonction de U_e et déterminer le rôle de ce montage. Comment doit-on choisir R_1 et R_2 pour que $U_s = V_{nom} = 2V_{max}$?
- On suppose dans un premier temps que $R_c = \infty$, cad que la résistance de charge n'est pas connectée au circuit. Quelle est la puissance électrique émise par l'AO ?
- On suppose maintenant que le circuit est connecté à la charge, cad que R_c est finie. Quelle est désormais la puissance dégagée par l'AO ?
- Comment choisir R_1 et R_2 de sorte à minimiser la puissance sortie par l'AO ?

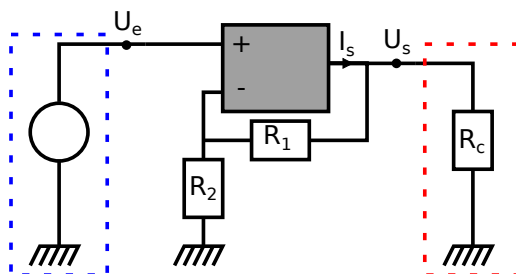

Question de cours


Quelles sont les caractéristiques d'un AO idéal ?

Exercice 2

Déterminez la fonction de transfert de ce filtre. *Indication : on s'évertuera à la mettre sous la forme suivante :*

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{\prod_{k=1}^n (1 + j\omega/\omega_k)}{\prod_{l=1}^m (1 + j\omega/\omega_l)} \quad (1.1)$$

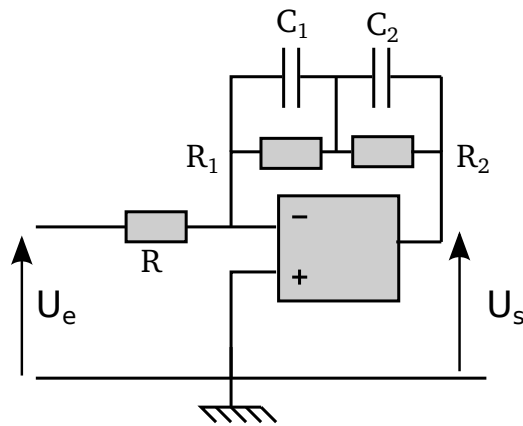Tracez le diagramme de Bode correspondant.



Question de cours

Donnez le schéma de montage d'un **amplificateur non inverseur** en précisant la fonction de transfert.


Question de cours

Quelles sont les caractéristiques d'un AO idéal ?

Exercice 3

Après avoir précisé le comportement du circuit en basse et haute fréquence, déterminez la fonction de transfert de ce filtre sous la forme canonique. Quel est le rôle de ce filtre ? Tracez le diagramme de Bode correspondant et déterminez sa bande passante.

Données : $R = 50k\Omega$ et $C = 3.2nF$

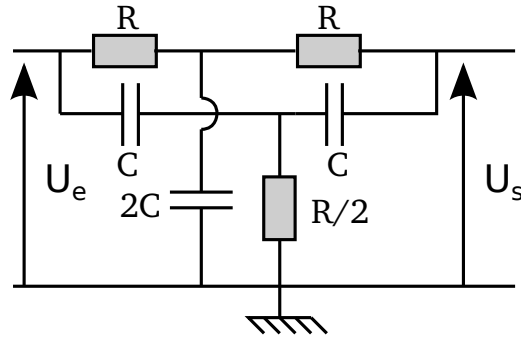

Question supplémentaire

On suppose désormais que $R = 50k\Omega$ et $C = 3.2nF$. On envoie un signal de fondamental $f_0 = 1kHz$ dont le développement en série de Fourier est donné par :

$$u_e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin[(2p+1)2\pi f_0 t]}{2p+1} \quad (1.2)$$


Quel est ce signal ? Quel est l'effet du filtre sur ce signal ? On tracera schématiquement le signal d'entrée et de sortie.

Question de cours

Qu'est-ce qu'un circuit stable ? Quel est le critère de stabilité pour un quadripôle d'ordre 2 en régime libre (c'est-à-dire quand on branche la sortie sur l'entrée) ?

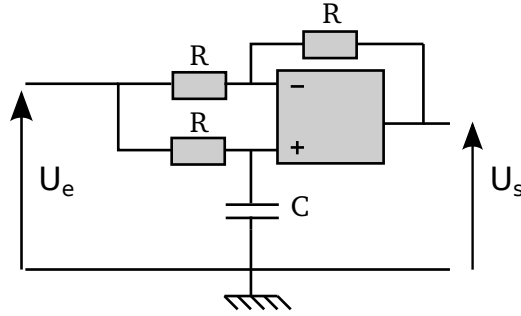Exercice 4

- Explicitiez la fonction de transfert de ce filtre, puis calculez son gain et sa phase. Quel est son rôle ?



- Pour quelles conditions sur le circuit et le signal d'entrée trouve-t-on que le circuit retarde le signal sans le déformer, c'est-à-dire que $U_s(t) = U_e(t + \tau)$? Exprimez alors ce retard τ en fonction de R et C . *Conseil : utiliser la décomposition spectrale d'un signal*
- On envoie en entrée le signal suivant :

$$U_e(t) = U_0 \cos^3(\omega t) \quad (1.3)$$

avec $\omega = \frac{\omega_0}{3} = \frac{2\pi f_0}{3}$. Quel sera le signal de sortie ? Dans ce cas-là, le filtre a-t-il seulement retardé le signal d'entrée ?


- On suppose le condensateur déchargé à $t = 0$. On envoie un échelon de tension E en entrée. Quelle est la sortie ?

Question de cours

Quelles sont les caractéristiques d'un AO idéal ?

Exercice 5

On considère le montage ci-dessous :

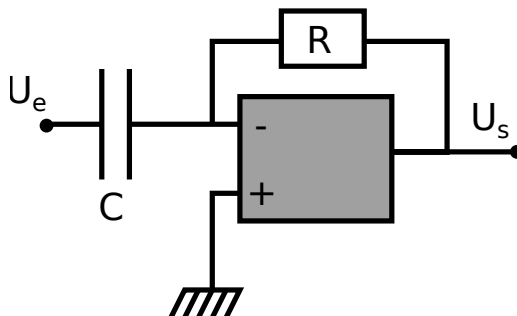

- On suppose dans un premier temps que l'AO est idéal. Qu'es-ce que cela signifie ? Calculez la fonction de transfert de ce montage. Qu'el est son rôle ?
- On suppose désormais que l'AO est réel. On suppose alors que la sortie u_s est reliée à $\varepsilon = u_+ - u_-$ par la relation :

$$\tau \frac{du_s}{dt} + u_s = \mu_0 \varepsilon \quad (1.4)$$

avec $\mu_0 = 10^5$ et $\frac{\mu_0}{2\pi\tau} = 1\text{MHz}$.

Quel est la nouvelle fonction de transfert ?

Le montage est il stable ?

- Que se passe t-il si l'on intervertit les bornes + et - de l'AO ?
- A quel type de montage ce circuit s'apparente t-il ? Calculez ses caractéristiques pour $R = 10\text{k}\Omega$ et $C = 100\text{nF}$. Pour quelle fréquences agit-il comme un dérivateur ?